

Σε μονοφασικό μετασχηματιστή με αριθμό σπειρών στο δευτερεύον τύλιγμα  $W_2 = 125$  και σχέση μεταφοράς  $K = 10$  συνδέεται επαγωγικό φορτίο με συντελεστή ισχύος  $\cos\phi = 0,8$ . Η τάση στα άκρα του φορτίου είναι  $U_2 = 20V$  και το ρεύμα που διαρρέει το τύλιγμα του πρωτεύοντος του μετασχηματιστή είναι  $I_1 = 0,5 A$ .

Να υπολογίσετε:

Γ1. Τον αριθμό των σπειρών  $W_1$  του πρωτεύοντος τυλίγματος του μετασχηματιστή.

$$K = \frac{W_1}{W_2} \Leftrightarrow 10 = \frac{W_1}{125} \Rightarrow W_1 = 10 * 125 = 1250 \text{ σπείρες}$$

Γ2. Την τάση τροφοδοσίας  $U_1$  του μετασχηματιστή.

$$K = \frac{U_1}{U_2} \Leftrightarrow 10 = \frac{U_1}{20} \Rightarrow U_1 = 10 * 20 = 200V$$

Γ3. Το ρεύμα  $I_2$  που διαρρέει το φορτίο.

$$K = \frac{I_2}{I_1} \Leftrightarrow 10 = \frac{I_2}{0,5} \Rightarrow I_2 = 10 * 0,5 = 5A$$

Γ4. Την πραγματική ισχύ  $P_2$  που καταναλώνει το φορτίο.

$$P_2 = U_2 I_2 \cos\phi = 20 * 5 * 0,8 = 80W$$