 


ECE119 – Ψηφιακή Σχεδίαση


Διδάσκοντες Εργαστηρίου: Δ. Καραμπερόπουλος
Δ. Γαρυφάλλου

➤ Lab10: Verilog (Μέρος 5 - FSM)


Η Γλώσσα Verilog (Μέρος 5 - FSM)




FSM (finite-state-machine)

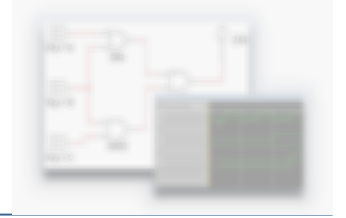


- Ένα σύγχρονο ακολουθιακό λογικό κύκλωμα λέγεται και **Μηχανή Πεπερασμένων Καταστάσεων** (finite-state-machine, FSM)
- Ένα FSM περιγράφεται πλήρως από 2 λογικές συναρτήσεις
 - Η μία υπολογίζει την **επόμενη κατάσταση** ως συνάρτηση της εισόδου και τρέχουσας κατάστασης.
 - Η άλλη υπολογίζει την **εξοδό του** επίσης ως συνάρτηση της εισόδου? και τρέχουσας κατάστασης.
- Αυτές οι δύο συναρτήσεις περιγράφονται με έναν πίνακα καταστάσεων ή ένα διάγραμμα καταστάσεων.
- Άρα η σύνθεση μιας μηχανής πεπερασμένων καταστάσεων συνίσταται απλώς στη σύνθεση των λογικών συναρτήσεων επόμενης κατάστασης και εξόδου.

 

Υλοποίηση FSM

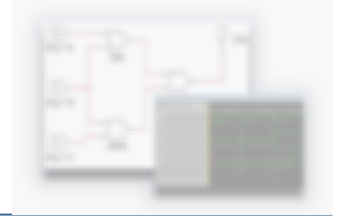

 - Έχουμε 3 καταστάσεις, 1 είσοδο και 1 έξοδο
- Οι καταστάσεις κωδικοποιούνται με δύο D-type flip-flops, A και B.



state encoding


AB/out

Παρούσα κατάσταση		Είσοδος	Επόμενη κατάσταση		Είσοδοι flip-flop		Έξοδος
A	B	in	A	B	DA	DB	out
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	X	X	X	X	X	X
1	0	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0

$$DA = B \& in$$


$$DB = A + in$$

$$out = A' \& B$$

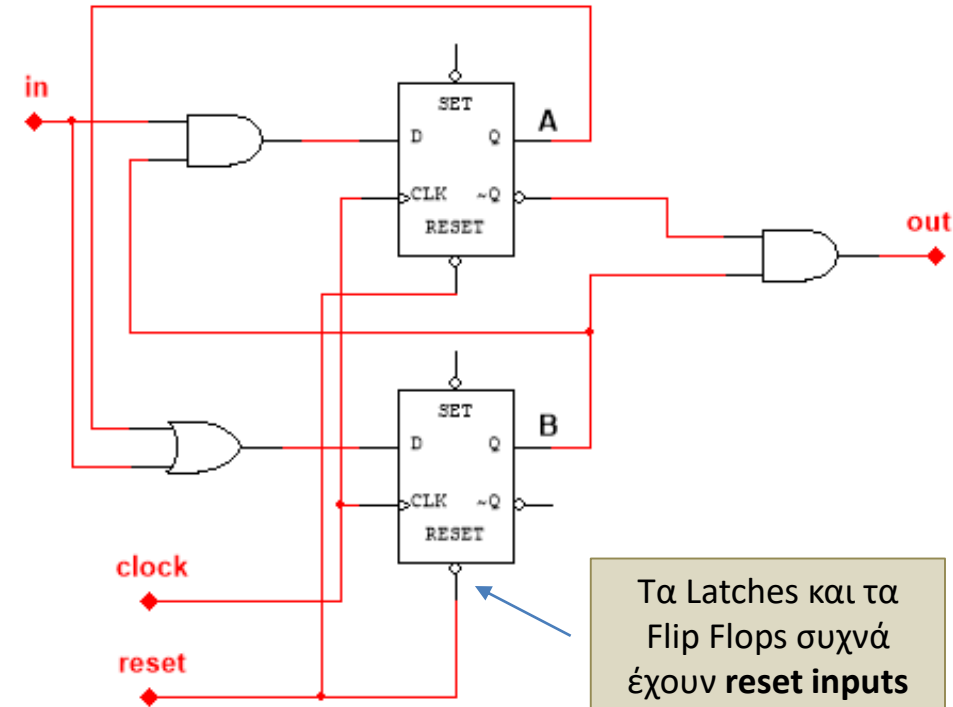

Τα Latches και τα Flip Flops συχνά έχουν reset inputs

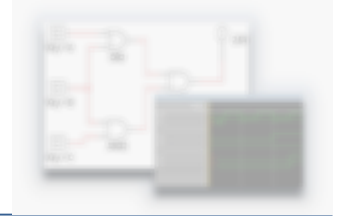Υλοποίηση FSM σε Verilog - Γενικό Μοντέλο




➤ Συνδυαστική λογική

- Η **επόμενη κατάσταση** είναι μία συνδυαστική συνάρτηση της παρούσης κατάστασης και των εισόδων
- Οι **έξοδοι** είναι μία συνδυαστική συνάρτηση της παρούσης κατάστασης [και των εισόδων]


➤ Flip Flops καταστάσεων

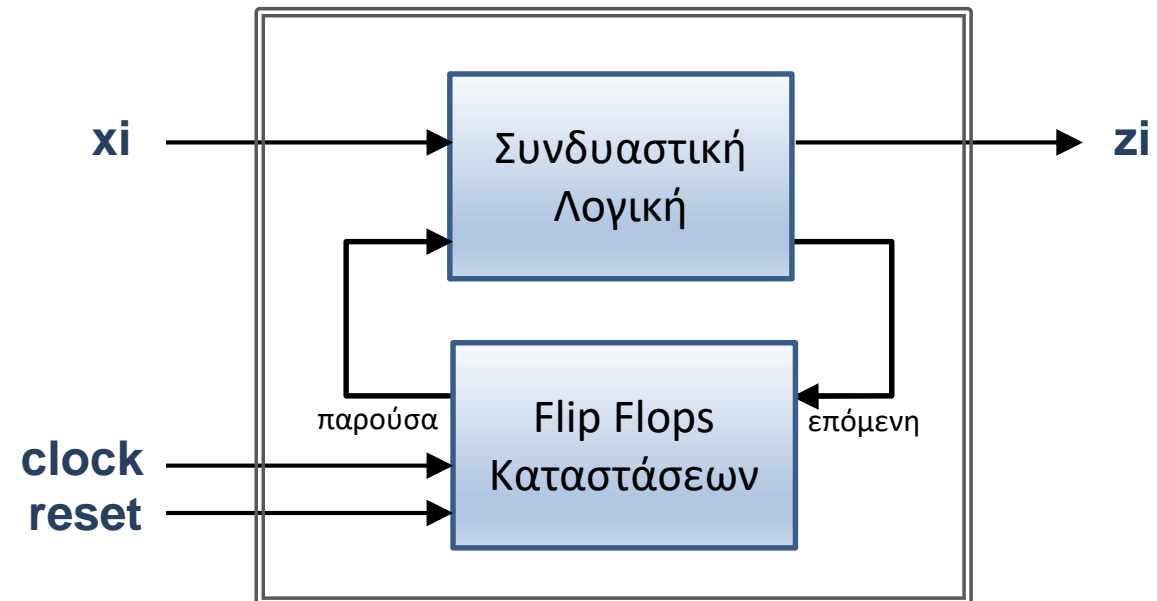- Η **έξοδος** τους είναι η παρούσα κατάσταση του FSM
- Η **είσοδος** τους είναι η επόμενη κατάσταση την οποία τα flip-flops θα «φορτώσουν στην έξοδό τους» έπειτα από την ακμή του ρολογιού




Standard Model of a Finite State Machine

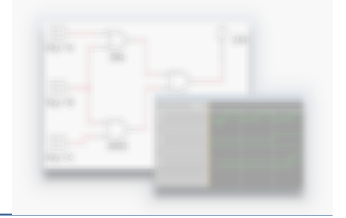
Υλοποίηση FSM σε Verilog - Γενικό Μοντέλο



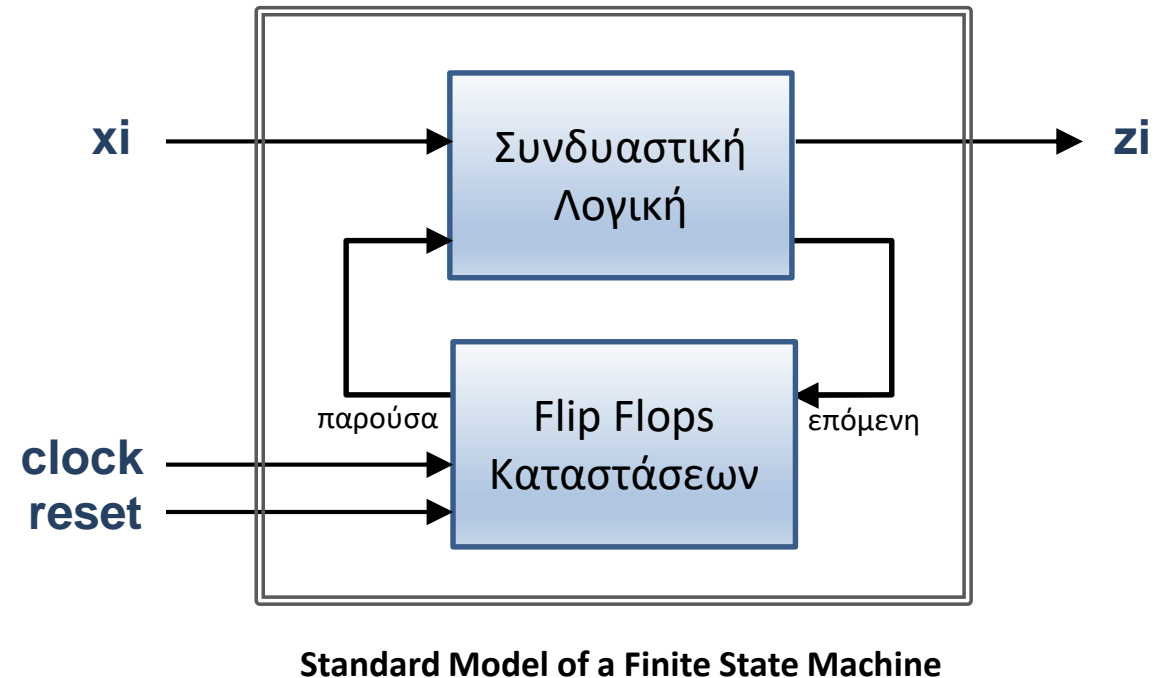- Αυτή η δομή χρησιμοποιείται και στην περιγραφή **Verilog**
- Οι **Συνδυαστικές Λογικές Συναρτήσεις** της επόμενης κατάστασης και των εξόδων περιγράφονται με μοντελοποίηση συμπεριφοράς (behaviorally) σε ένα always block ακολουθώντας κάποιους κανόνες.
- Τα **Flip Flops Καταστάσεων** (ακολουθιακή λογική) περιγράφονται σε ένα ξεχωριστό always block ακολουθώντας ένα διαφορετικό set κανόνων.




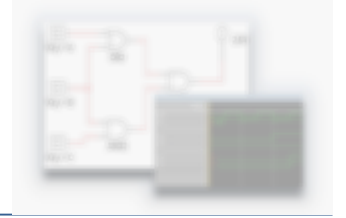Υλοποίηση FSM σε Verilog - Combinational Rules




➤ Κανόνες υλοποίησης Συνδυαστικών Κυκλωμάτων με `always block`

- Προσέχουμε να έχουμε συμπεριλάβει στην `sensitivity list` της `always` όλες τις εισόδους του συνδυαστικού μας κυκλώματος, έτσι ώστε εάν κάποια αλλάξει να επανυπολογιστούν η έξοδοι του κυκλώματος.
 - Θεμελιώδης κανόνας των συνδυαστικών κυκλωμάτων. Αλλάζει η είσοδος -> Αλλάζει η έξοδος.
- Προσέχουμε ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να εκτελεστεί ένα `begin...end loop` χωρίς να αναθέσουμε τιμή σε κάποια από τις συνδυαστικές εξόδους. Πρέπει κάθε συνδυαστική έξοδος σε `κάθε begin...end loop` να δέχεται μία νέα ανάθεση (μπορεί να έχει και την ίδια τιμή!)
 - Εάν δεν το κάνουμε τότε το κύκλωμα πρέπει να θυμάται την προηγούμενη τιμή. Οπότε οι έξοδοι του θα είναι συναρτήσεις των παρούσων εισόδων ΚΑΙ των προηγούμενων εξόδων. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό των ακολουθιακών κυκλωμάτων! Το εργαλείο σύνθεσης θα τοποθετούσε μανδαλωτές (latches) για να υλοποιήσει αυτή την ακολουθιακή λογική και αυτό προφανώς δεν είναι επιθυμητό, δεδομένου ότι προσπαθούμε να υλοποιήσουμε ένα συνδυαστικό κύκλωμα.

 

Υλοποίηση FSM σε Verilog - Sequential Rules

- **Κανόνες υλοποίησης Ακολουθιακών Κυκλωμάτων με always block (1/2)**
 - Η sensitivity list του always block περιλαμβάνει μόνο τις ακμές των clock, reset.
 - Αυτές είναι οι μόνες εισοδοι που μπορούν να προκαλέσουν μία αλλαγή κατάστασης.
 - Μέσα στο always block η κατάσταση του reset καθορίζεται πρώτη.
 - Εάν αναμένεται negative edge του reset τότε η περιγραφή μπορεί να είναι `if (~reset) ...`
 - Εάν αναμένεται positive edge του reset τότε η περιγραφή μπορεί να είναι `if (reset) ...`
 - Η κατάσταση του clock δεν αναφέρεται-ελέγχεται μέσα στο begin...end block.

 

Υλοποίηση FSM σε Verilog - Sequential Rules

- **Κανόνες υλοποίησης Ακολουθιακών Κυκλωμάτων με always block (2/2)**
 - Κάθε register που του ανατίθεται τιμή σε ένα ακολουθιακό always block, θα υλοποιηθεί με flip flops στο τελικό κύκλωμα μετά τη σύνθεση.
 - Δεν μπορούμε να περιγράψουμε συνδυαστική λογική στο ίδιο always block που περιγράφουμε ακολουθιακή λογική.
 - Μπορούμε να γράψουμε συνδυαστική λογική, αλλά να γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα της θα εκτιμηθεί στην ακμή του ρολογιού και θα “φορτωθεί” στον register.
 - Non-blocking assignment (\leq) είναι ο τελεστής ανάθεσης όταν περιγράφουμε την edge-sensitive συμπεριφορά ενός κυκλώματος.
 - Αυτό διότι όλες οι αναθέσεις, οι οποίες έχουμε καθορίσει να γίνουν στην ακμή του sensitivity list, πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα!

Υλοποίηση FSM σε Verilog



- Έχουμε 3 καταστάσεις, 1 είσοδο και 1 έξοδο
- Προσθέτουμε για εισόδους το **clock** και το **reset** (enable στο Low)
- Δηλώνουμε το **out** ως **register**.
- Δηλώνουμε δύο registers για τα states (**currentState**, **nextState**).
- Δίνουμε συμβολικές ονομασίες στα states (καταστάσεις)
- Δηλώνουμε ως **παραμέτρους** τις κωδικοποιημένες καταστάσεις, δίνοντας τις συμβολικές ονομασίες τους (π.χ. Reset, State1, State3)


```

module fsm (out, in, clock, reset);
  output      out;
  input       in, clock, reset;
  reg         out;
  reg [1:0]   currentState, nextState;


```

```
// State encoding //
```
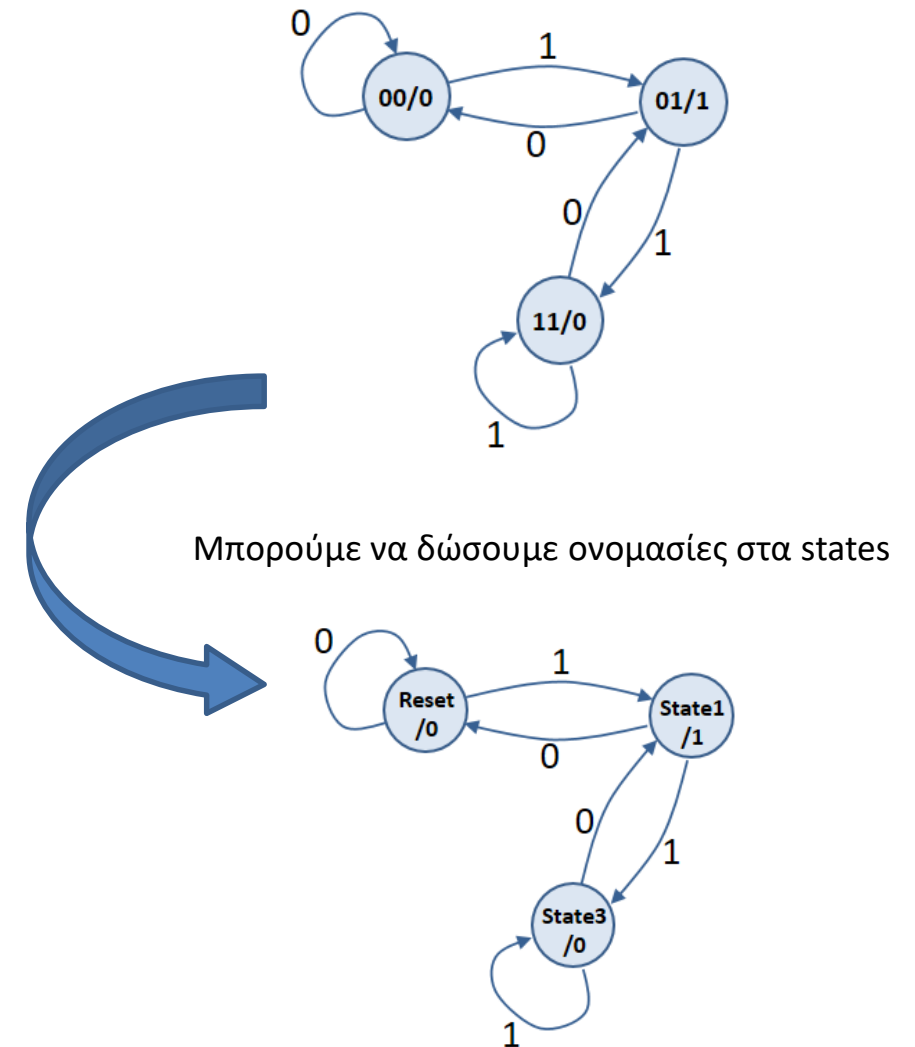
```
parameter   Reset = 2'b00,
              State1 = 2'b01,
              State3 = 2'b11;
```




Υλοποίηση FSM σε Verilog

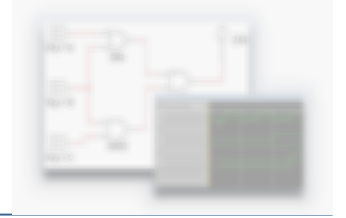

➤ Συνδυαστική λογική


- Ενεργοποιείται στην αλλαγή της εισόδου ή της παρούσης κατάστασης
- Έχει εξόδους τα: **nextState** και **out**

```
// the Combinational portion //
always @(in or currentState) begin
  nextState = Reset;
  out = 1'b0;
  case (currentState)
    Reset: begin
      if (in) nextState = State1;
    end
    State1: begin
      out = 1'b1;
      if (in) nextState = State3;
    end
    State3: begin
      if (in) nextState = State3;
      else nextState = State1;
    end
    default: begin
      out = 1'bx;
      nextState = Reset;
    end
  endcase
end
```

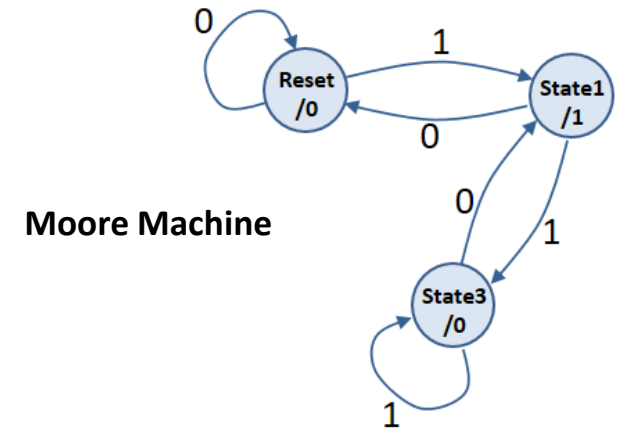

- Αρχικά δίνουμε τιμές σε όλες τις εξόδους του συνδυαστικού block (nextState, out) έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι σε κάθε εκτέλεση του block θα τους ανατεθούν τιμές.
- Στην δομή case περιλαμβάνουμε όλες τις καταστάσεις του κυκλώματος και αναθέτουμε στην **nextState**.
- Εάν σε κάποια κατάσταση η έξοδος δεν είναι αυτή που δώσαμε αρχικά, τότε της αναθέτουμε την σωστή τιμή.
- Εάν δεν έχουμε συμπεριλάβει όλες τις πιθανές περιπτώσεις στη δομή case, τότε χρησιμοποιούμε την περίπτωση **default**.


Υλοποίηση FSM σε Verilog

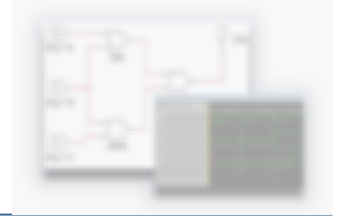

> Flip Flops καταστάσεων - Ακολουθιακή λογική


- > Η **έξοδος** τους είναι η παρούσα κατάσταση του FSM
- > Η **είσοδος** τους είναι η επόμενη κατάσταση την οποία τα flip-flops θα «φορτώσουν στην έξοδό τους» έπειτα από την ακμή του ρολογιού
- > Η **λίστα ευαισθησίας** αναμένει κάποιο γεγονός από τα δυο να συμβούν. Μία θετική ακμή (0 σε 1) του clock ή μία αρνητική ακμή (1 σε 0) του reset.
- > Όταν ένα ή και τα δύο γεγονότα συμβούν τότε εκτελείται το begin...end block.
 
```
// the Sequential portion - State Registers //
always @(posedge clock or negedge reset) begin
    if (!reset)
        currentState <= Reset;
    else
        currentState <= nextState;
end
endmodule
```



- > Εάν π.χ. έρθει μία **αρνητική ακμή στο reset**, τότε το currentState θα γίνει το Reset.
- > Όσο το reset παραμένει στο “0”, ακόμα και εάν έρθει θετικός παλμός του clock, το currentState θα παραμένει στο Reset. (λειτουργία ασύγχρονου reset)
- > **Non-blocking** assignments
- > Εάν το reset είναι “1” και έρθει ένας **θετικός παλμός στο clock**, εκτελείται πάλι το block και “φορτώνει” στην παρούσα κατάσταση αυτή που είχε ετοιμάσει από πριν για την επόμενη.


Υλοποίηση FSM σε Verilog

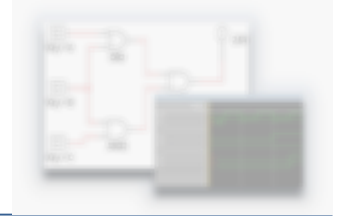

```

module fsm (out, in, clock, reset);
  output      out;
  input       in, clock, reset;
  reg         out;
  reg [1:0]   currentState, nextState;

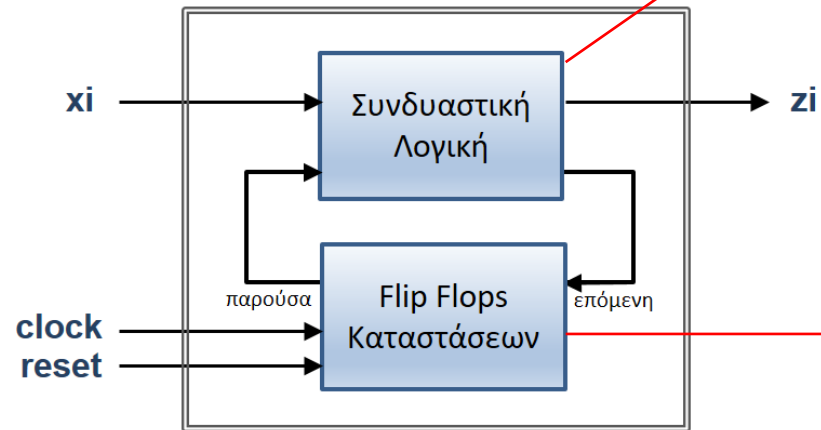  // State encoding //
  parameter  Reset = 2'b00,
              State1 = 2'b01,
              State3 = 2'b11;
  
```




Standard Model of a Finite State Machine

```

  // the Combinational portion //
  always @(in or currentState) begin
    nextState = Reset;
    out = 1'b0;
    case (currentState)
      Reset: begin
        if (in) nextState = State1;
      end
      State1: begin
        out = 1'b1;
        if (in) nextState = State3;
      end
      State3: begin
        if (in) nextState = State3;
        else nextState = State1;
      end
      default: begin
        out = 1'bx;
        nextState = Reset;
      end
    endcase
  end


  // the Sequential portion - State Registers //
  always @(posedge clock or negedge reset) begin
    if (!reset)
      currentState <= Reset;
    else
      currentState <= nextState;
    end
  endmodule
  
```

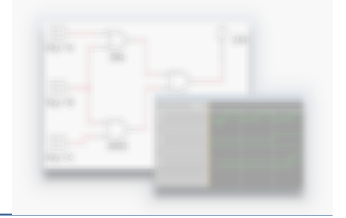Υλοποίηση FSM σε Verilog - Traffic Lights with Pedestrian Sensor



- Moore Machine
- Έχουμε 3 καταστάσεις
 - Green: 00
 - Yellow: 01
 - Red: 10

Παρούσα κατάσταση	Είσοδος	Επόμενη κατάσταση	Έξοδος				
	in		G	Y	R	Wait	Go
Green	0	Green	1	0	0	1	0
Green	1	Yellow	1	0	0	1	0
Yellow	0	Red	0	1	0	1	0
Yellow	1	Red	0	1	0	1	0
Red	0	Green	0	0	1	0	1
Red	1	Red	0	0	1	0	1

 

Traffic Lights with Pedestrian Sensor

```

module traffic (G, Y, R, Wait, Go, in, clock, reset);
  output      G, Y, R, Wait, Go;
  input       in, clock, reset;
  reg         G, Y, R, Wait, Go;
  reg [1:0]   currentState, nextState;

  // State encoding //
  parameter   Green = 2'b00,
               Yellow = 2'b01,
               Red = 2'b10;

```

Παρούσα κατάσταση	Είσοδος	Επόμενη κατάσταση	Έξοδος				
	in		G	Y	R	Wait	Go
Green	0	Green	1	0	0	1	0
Green	1	Yellow	1	0	0	1	0
Yellow	0	Red	0	1	0	1	0
Yellow	1	Red	0	1	0	1	0
Red	0	Green	0	0	1	0	1
Red	1	Red	0	0	1	0	1


```

// the Combinational portion //
always @(in or currentState) begin
  nextState = Green;
  G = 1'b0;
  Y = 1'b0;
  R = 1'b0;
  Wait = 1'b0;
  Go = 1'b0;
  case (currentState)
    Green: begin
      G = 1'b1;
      Wait = 1'b1;
      if (in) nextState = Yellow;
    end
    Yellow: begin
      Y = 1'b1;
      Wait = 1'b1;
      nextState = Red;
    end
    Red: begin
      R = 1'b1;
      Go = 1'b1;
      if (in) nextState = Red;
      else nextState = Green; // Μπορεί να φύγει! γιατί?
    end
    default: begin
      nextState = 2'bxx;
      G = 1'bx;
      Y = 1'bx;
      R = 1'bx;
      Wait = 1'bx;
      Go = 1'bx;
    end
  endcase
end

// the Sequential portion - State Registers //
always @(posedge clock or negedge reset) begin
  if (!reset)
    currentState <= Green;
  else
    currentState <= nextState;
end
endmodule

```

Traffic Lights with Pedestrian Sensor

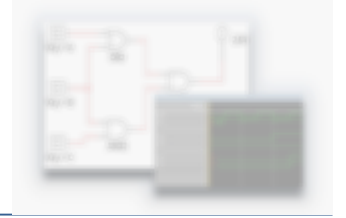

```
`timescale 1ns/100ps
module t_traffic;
wire   G, Y, R, Wait, Go;
reg    in, clock, reset;

traffic dut(G, Y, R, Wait, Go, in, clock, reset);

initial begin
    $dumpfile("traffic.vcd");
    $dumpvars(0,t_traffic);
end

initial begin
    in = 0;
    clock = 0;
    reset = 1;
    #10 reset = 0;
    #10 reset = 1;
    #23 in = 1;
    #23 in = 0;
    #50 $finish;
end

initial $monitor ("Time = %2d clock = %b reset = %b in = %b G = %b Y = %b R = %b Wait = %b Go = %b", $time, clock, reset, in, G, Y, R, Wait, Go);
always #5 clock = !clock;
endmodule
```

 

Traffic Lights with Pedestrian Sensor

```

...
initial begin
  in = 0;
  clock = 0;
  reset = 1;
  #10 reset = 0;
  #10 reset = 1;
  #23 in = 1;
  #23 in = 0;
  #50 $finish;
end
...

```


Time = 0	clock = 0	reset = 1	in = 0	G = x	Y = x	R = x	Wait = x	Go = x
Time = 5	clock = 1	reset = 1	in = 0	G = x	Y = x	R = x	Wait = x	Go = x
Time = 10	clock = 0	reset = 0	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 15	clock = 1	reset = 0	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 20	clock = 0	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 25	clock = 1	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 30	clock = 0	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 35	clock = 1	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 40	clock = 0	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 43	clock = 0	reset = 1	in = 1	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 45	clock = 1	reset = 1	in = 1	G = 0	Y = 1	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 50	clock = 0	reset = 1	in = 1	G = 0	Y = 1	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 55	clock = 1	reset = 1	in = 1	G = 0	Y = 0	R = 1	Wait = 0	Go = 1
Time = 60	clock = 0	reset = 1	in = 1	G = 0	Y = 0	R = 1	Wait = 0	Go = 1
Time = 65	clock = 1	reset = 1	in = 1	G = 0	Y = 0	R = 1	Wait = 0	Go = 1
Time = 66	clock = 1	reset = 1	in = 0	G = 0	Y = 0	R = 1	Wait = 0	Go = 1
Time = 70	clock = 0	reset = 1	in = 0	G = 0	Y = 0	R = 1	Wait = 0	Go = 1
Time = 75	clock = 1	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 80	clock = 0	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 85	clock = 1	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 90	clock = 0	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 95	clock = 1	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 100	clock = 0	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 105	clock = 1	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 110	clock = 0	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0
Time = 115	clock = 1	reset = 1	in = 0	G = 1	Y = 0	R = 0	Wait = 1	Go = 0



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!



➤ Ερωτήσεις / Απορίες ;

 

Επικοινωνία: ece119.uth@gmail.com