 



ECE119 – Ψηφιακή Σχεδίαση

Διδάσκοντες Εργαστηρίου: Δ. Καραμπερόπουλος
Α. Φεύγας
Δ. Γαρυφάλλου

➤ Lab 4: Verilog (Μέρος 3)

Η Γλώσσα Verilog (Μέρος 3)





 


Μοντέλα HDL Συνδυαστικών κυκλωμάτων

- Η βασική δομή για τη μοντελοποίηση κυκλωμάτων με χρήση της Verilog είναι η υπομονάδα (module)
- Η λογική λειτουργία μιας υπομονάδας μπορεί να περιγραφεί με ένα από τα ακόλουθα στιλ (τρόπους) μοντελοποίησης, ή με έναν συνδυασμό τους:
- **Μοντελοποίηση σε επίπεδο πυλών (gate-level modeling)**, όπου χρησιμοποιούνται στιγμιότυπα είτε προκαθορισμένων, ή καθορισμένων από το χρήστη βασικών πυλών.
- **Μοντελοποίηση ροής δεδομένων (dataflow modeling)**, όπου χρησιμοποιούνται εντολές διαρκούς ανάθεσης με την δεσμευμένη λέξη **assign**.
- **Μοντελοποίηση συμπεριφοράς (behavioral modeling)**, όπου χρησιμοποιούνται διαδικαστικές εντολές ανάθεσης με την δεσμευμένη λέξη **always**.

  
Σχέση δομών της Verilog με πίνακες αληθείας, εξισώσεις Boole και σχηματικά διαγράμματα.



 

Μοντελοποίηση σε επίπεδο πυλών (gate-level)

- Το κύκλωμα προσδιορίζεται από τις λογικές πύλες του και τις διασυνδέσεις τους.
- Η Verilog περιλαμβάνει **12 βασικές πύλες** ως προκαθορισμένα, στοιχειώδη δομικά στοιχεία (primitives). Οι τέσσερις από αυτές είναι τρισταθείς.
- **and, nand, or, nor, xor** και **xnor**. Οι βασικές αυτές πύλες θεωρείται ότι έχουν **n εισόδους**.
- **buf** και **not** είναι πύλες **n εξόδων**. Επιτρέπεται μόνο **μια είσοδος** στις πύλες αυτές, η οποία όμως μπορεί να οδηγήσει πολλαπλές γραμμές εξόδου.

 


Μοντελοποίηση σε επίπεδο πυλών (gate-level)

➤ Τύποι Δεδομένων

Τιμές Σήματος σε Λογική 4-ρων τιμών (4-value logic)

Τιμή	Ερμηνεία	Χρήση
0	Λογικό 0, άρνηση	Λογικό 0
1	Λογικό 1, κατάφαση	Λογικό 1
X	Άγνωστο ή Μη αρχικοποιημένο	i. Τιμή εκκίνησης ακολουθιακών στοιχείων και σημάτων, ii. Έξοδος πύλης με εισόδους στο Z, iii. Τιμή σε περίπτωση ταυτόχρονης ανάθεσης (0 και 1)
Z	Υψηλής εμπέδησης - ασύνδετο ή τρικατάστατο	i. Τιμή μη οδηγούμενης εισόδου, ii. Έξοδος τρικατάστατου οδηγητή

 


Μοντελοποίηση σε επίπεδο πυλών (gate-level)

➤ Πίνακες αληθείας των προκαθορισμένων πυλών


and	0	1	x	z	or	0	1	x	z
0	0	0	0	0	0	0	1	x	x
1	0	1	x	x	1	1	1	1	1
x	0	x	x	x	x	x	1	x	x
z	0	x	x	x	z	x	1	x	x

xor	0	1	x	z	not	input	output
0	0	1	x	x		0	1
1	1	0	x	x		1	0
x	x	x	x	x		x	x
z	x	x	x	x		z	x

 


Μοντελοποίηση σε επίπεδο πυλών (gate-level)

- Όταν αναφέρεται μια βασική πύλη σε μια υπομονάδα, λέμε ότι δημιουργείται ένα **στιγμιότυπο** της, ή **αντίγραφο** (a gate is instantiated) στην υπομονάδα αυτή.
- Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι η δημιουργία ενός στιγμιότυπου στην HDL είναι η αντίστοιχη ενέργεια της τοποθέτησης ενός συγκεκριμένου εξαρτήματος σε ένα πραγματικό ηλεκτρονικό κύκλωμα και της διασύνδεσης του με τα υπόλοιπα εξαρτήματα του κυκλώματος.

 


Μεταβλητές τύπου NET

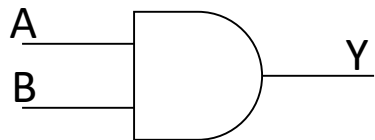- Μπορούν να θεωρηθούν ως **καλώδια** υλικού οδηγούμενα από τη λογική
- Έχουν τιμή z όταν είναι ασύνδετα.
- Τύποι NET:
 - **wire**
 - **wand** (wired-AND)
 - **wor** (wired-OR)
 - **tri** (tri-state)
- Στο επόμενο παράδειγμα το Y ενημερώνεται διαρκώς και υπολογίζεται αυτόματα κάθε φορά που το A ή το B αλλάζει


 
```
wire Y; // declaration  
assign Y = A & B;
```



Μεταβλητές τύπου NET


- Περιγράφουν μόνο συνδυαστική λογική
 - δεν έχουν μνήμη
 - δεν υλοποιούν στοιχεία μνήμης
- Η αξιολόγηση τους και η σημασιολογία τους αντιστοιχούν σε παράλληλες οντότητες

```
wire muxout = (sel == 1) ? a : b;  
wire op = ~(a & ((b) ? ~c : d) ^ (~e));
```

```
wire sum = a ^ b;  
wire c = sum | b;  
wire a = ~d;
```

```
wire sum;  
...  
assign sum = a ^ b;
```


Μεταβλητές τύπου REGISTER

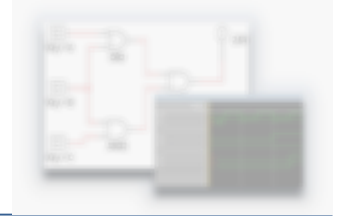

- Μεταβλητές με μνήμη
 - διατηρούν την κατάσταση τους μέχρι την επόμενη ανάθεση
- Μεταβλητές διαδικασιών
 - always, initial
- Δεν συνεπάγονται καταχωρητή σε επίπεδο υλικού
- Μόνο ένας τύπος:
 - **reg**

```
reg a;  
  
initial begin  
    a = 0;  
    #5;  
    a = 1;  
end
```


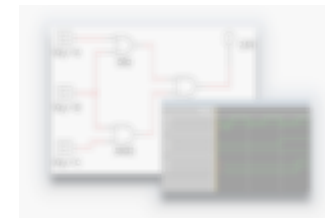
```
reg q;  
  
always @(posedge clk)  
begin  
    q = #2 (load) ? d : q;  
end
```




Μεταβλητές - Συνοπτικά

Τύπος	Ιδιότητες	Παραδείγματα
wire	Μοντελοποιεί μια σύνδεση, «καλώδιο», η οποία δομικά διασύνδεει δυο σήματα	<pre>wire Net1; wire [2:0] fout; assign Net1 = 1'b1;</pre>
reg	Αποθηκεύει τιμή ανάθεσης από διαδικασία, κρατώντας την για κύκλο «δέλτα» ή μέχρι την επόμενη ανάθεση. Δεν συνεπάγεται απαραίτητως σύνθεση σε καταχωρητή.	<pre>reg [3:0] Y1, Y2;</pre>
parameter	Σταθερά. Πρέπει να είναι ακέραια τιμή για σύνθεση.	<pre>parameter A=4'b1011, B=4'b1000; parameter Stop=0, Slow=1, Medium=2, Fast=3;</pre>
integer	Ακέραια μεταβλητή για χρήση σε βρόχους. Δεν έχουν απεικόνιση στο υλικό και κρατάνε απλά αριθμητικές τιμές.	<pre>integer N;</pre>


Δίαυλοι (Busses) ή Διανύσματα (Vectors)

  

 
```
module arith (out, in1,
in2);
output [1:0] out;
input [1:0] in1, in2;
...
...
endmodule
```



Δίαυλοι (Busses) ή Διανύσματα (Vectors)

 

 Για εύκολο και σίγουρο κώδικα/design: `wire XYZ [MSB : LSB]`



Δίαυλοι (Busses) ή Διανύσματα (Vectors)

➤ Represent buses

```
wire  [3:0] busA;  
reg   [1:4] busB;  
reg   [1:0] busC;
```


➤ Left number is MS bit

➤ Slice management

$$\text{busC} = \text{busA}[2:1]; \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \text{busC}[0] = \text{busA}[1]; \\ \text{busC}[1] = \text{busA}[2]; \end{cases}$$

➤ Vector assignment (by position!!)
 
$$\text{busB} = \text{busA}; \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \text{busB}[4] = \text{busA}[0]; \\ \text{busB}[3] = \text{busA}[1]; \\ \text{busB}[2] = \text{busA}[2]; \\ \text{busB}[1] = \text{busA}[3]; \end{cases}$$




Δίαυλοι (Busses) ή Διανύσματα (Vectors)

```
input    [3:0] a;    // 4 bits
output          b;    // 1 bit
```

```
a = 4'b1101;
```
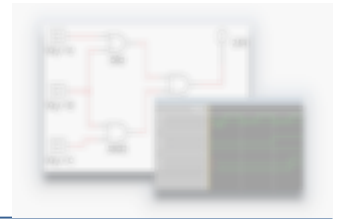
```
b = a[0];           -> b=1
b = a[1];           -> b=0
b = a[2];           -> b=1
b = a[3];           -> b=1
```




Δίαυλοι (Busses) ή Διανύσματα (Vectors)

```
module example (a, b, out1, out2, out3, out4);  
  input  [3:0]  a, b;          // 4 bits  
  output          out1;        // 1 bit  
  output [1:0]    out2;        // 2 bits  
  output [2:0]    out3;        // 3 bits  
  output [3:0]    out4;        // 4 bits  
  
  assign out1 = a[1];          // 1 bit  
  assign out2 = a[2:1];        // 2 bits  
  assign out3 = b[3:1];        // 3 bits  
  assign out4 = b;             // 4 bits  
  
endmodule
```


```
module t_example;  
  reg [3:0] a, b;  
  wire      out1;  
  wire [1:0] out2;  
  wire [2:0] out3;  
  wire [3:0] out4;  
  
  example dut(a, b, out1, out2, out3, out4);  
  
  initial begin  
    a=4'b1101;  
    b=4'b1100;  
  end  
  initial $monitor("a = %b  b = %b  out1 = %b out2 = %b  
out3 = %b out4 = %b", a, b, out1, out2, out3, out4);  
endmodule
```

a = 1101 b = 1100 out1 = 0 out2 = 10 out3 = 110 out4 = 1100

Δίαυλοι (Busses) ή Διανύσματα (Vectors)

 

➤ Παράδειγμα: Αποκωδικοποιητής 2-σε-4

 


<i>E</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>D</i> ₀	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₃
1	X	X	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

```


module decoder_2x4_gates (D, A, B, enable);
  output [0: 3]    D;
  input            A, B;
  input            enable;
  wire            A_not, B_not, enable_not;
  not
    G1 (A_not, A), // Comma-separated list of primitives
    G2 (B_not, B),
    G3 (enable_not, enable);
  nand
    G4 (D[0], A_not, B_not, enable_not),
    G5 (D[1], A_not, B, enable_not),
    G6 (D[2], A, B_not, enable_not),
    G7 (D[3], A, B, enable_not);
endmodule
  
```

Ιεραρχική περιγραφή

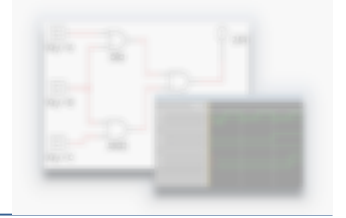



- Μπορούμε να συνδυάσουμε δύο ή περισσότερες υπομονάδες για να συνθέσουμε μια **ιεραρχική περιγραφή** ενός ευρύτερου υπό σχεδίαση κυκλώματος.
- **Top-down - Bottom-up**
- Τα επιμέρους κυκλώματα και οι περιγραφές τους αποκαλούνται επίσης **δομικά** ή **κυκλωματικά μπλοκ** [building blocks].

Top -Down

 


Bottom -Up

 

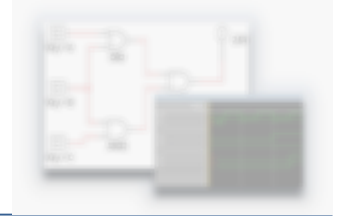

Ιεραρχική περιγραφή

- Προκειμένου να δημιουργήσουμε μια ιεραρχική δομή στη σχεδιάσή μας απαιτείται η υλοποίηση υποσχεδιάσεων “**χαμηλότερου**” επιπέδου (υπομονάδες) και η περίληψή τους εντός της περιγραφής του “**υψηλότερου**” (top level) επιπέδου.
- Η ιεραρχική σχεδίαση θεωρείται άκρως σημαντική και αποτελεσματική, καθώς μας δίνει την δυνατότητα να διαχωρίσουμε την σχεδίαση σε επιμέρους τμήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
- Μια πλήρως ιεραρχική περιγραφή περιλαμβάνει μόνο τις αναφορές στις υπομονάδες και την περιγραφή των μεταξύ τους συνδέσεων.
- Μια υπομονάδα στην Verilog είναι κατ’ουσίαν ένα απλό Verilog module.
- Όλες οι υπομονάδες (sub-modules), όπως και στην περίπτωση των “απλών” εντολών καλούνται και “εκτελούνται” ταυτόχρονα.

 

Ιεραρχική περιγραφή


➤ Lower-level module instantiation:

module_name <instance_identifier> (port mapping);

- **module_name**: το όνομα του module που καλείται, πρέπει να είναι όμοιο με το όνομα που έχει δηλωθεί το lower-level module.
- **instance_identifier**: προαιρετικό, χρησιμοποιείται κυρίως στην περίπτωση πολλαπλών κλήσεων του ίδιου lower-level module.
- **port_mapping**: καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης μεταξύ των modules, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις:
 - **Positional**: τα σήματα τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση με τα lower level modules αναγράφονται με την ίδια σειρά που καθορίζονται τα ports στο sub-module.
 - **Explicit**: τα ονόματα των ports από τα lower-level modules χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα σήματα στα οποία συνδέονται. Μπορούμε να ακολουθήσουμε οποιαδήποτε σειρά αναφοράς τους.

Ιεραρχική περιγραφή

 ➤ Παράδειγμα: **Positional** port mapping:




sub-module



```
module circuit_1 (S, C, x, y);
output    S, C;
input     x, y;

     xor    (S, x, y);
    and    (C, x, y);
endmodule
```



top-level




```
module top_circuit (S, C, x, y, z);
output    S, C;
input     x, y, z;
wire      S1, C1, C2;

// Instantiate circuit_1
circuit_1  Cir1(S1, C1, x, y);
circuit_1  Cir2(S, C2, S1, z);

or         G1 (C, C2, C1);
endmodule
```

Ιεραρχική περιγραφή

➤ Παράδειγμα: **Explicit** port mapping:

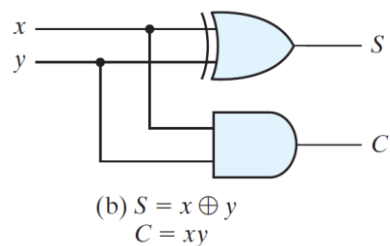


sub-module



```
module circuit_1 (S, C, x, y);
output    S, C;
input     x, y;

     xor    (S, x, y);
    and    (C, x, y);
endmodule
```



top-level




```
module top_circuit (S, C, x, y, z);
output    S, C;
input     x, y, z;
wire      S1, C1, C2;

// Instantiate circuit_1
circuit_1  Cir1(.S(S1), .C(C1), .x(x), .y(y));
circuit_1  Cir2(.S(S), .C(C2), .x(S1), .y(z));

or        G1 (C, C2, C1);
endmodule
```

Ιεραρχική περιγραφή

➤ Παράδειγμα: **Explicit** port mapping:

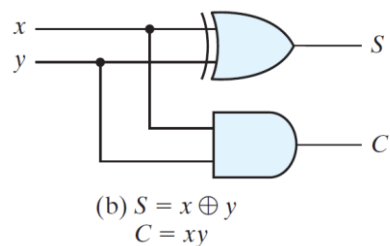


sub-module



```
module circuit_1 (S, C, x, y);
output    S, C;
input     x, y;

     xor    (S, x, y);
    and    (C, x, y);
endmodule
```



top-level



```
module top_circuit (S, C, x, y, z);
output    S, C;
input     x, y, z;
wire      S1, C1, C2;

// Instantiate circuit_1
circuit_1  Cir1(.x(x), .y(y), .C(C1), .S(S1));
circuit_1  Cir2(.C(C2), .S(S), .x(S1), .y(z));

or        G1 (C, C2, C1);
endmodule
```


Ιεραρχική περιγραφή

➤ Παράδειγμα: **Positional** port mapping:

```
module submodule_1 (F1, F2, F3, A, B);
  output  F1, F2, F3;
  input   A, B;
  // code...
endmodule
```

```
module submodule_2 (F1, A, B);
  output  F1;
  input   A, B;
  // code...
endmodule
```
 
```
module submodule_3 (F1, A);
  output  F1;
  input   A;
  // code...
endmodule
```



```
module top_level (Z1, Z2, X, Y);
  output  Z1, Z2;
  input   X, Y;
  wire    w1, w2, w3;
  submodule_1 m1(w1, w2, w3, X, Y);
  submodule_2 m2(Z1, w1, w2);
  submodule_3 m3(Z2, w3);
endmodule
```


Ιεραρχική περιγραφή

➤ Παράδειγμα: **Explicit** port mapping:


```
module submodule_1 (F1, F2, F3, A, B);
  output  F1, F2, F3;
  input   A, B;
  // code...
endmodule
```

```
module submodule_2 (F1, A, B);
  output  F1;
  input   A, B;
  // code...
endmodule
```
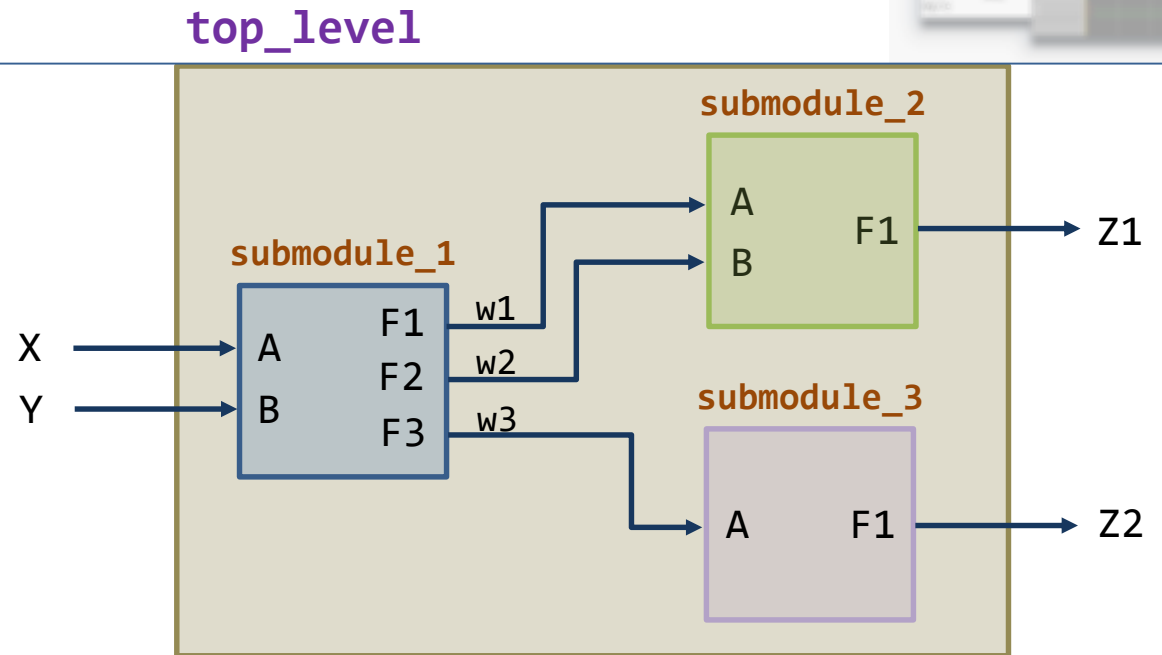
```
module submodule_3 (F1, A);
  output  F1;
  input   A;
  // code...
endmodule
```



 
```
module top_level (Z1, Z2, X, Y);
  output  Z1, Z2;
  input   X, Y;
  wire    w1, w2, w3;
  submodule_1 m1(.F1(w1), .F2(w2), .F3(w3), .A(X), .B(Y));
  submodule_2 m2(.A(w1), .B(w2), .F1(Z1));
  submodule_3 m3(.A(w3), .F1(Z2));
endmodule
```



Τελεστές - Αριθμητικοί

Αριθμητικοί		
Τελεστής	Χρήση	Περιγραφή
+	$m + n$	Πρόσθεσε m και n
-	$m - n$	Αφαίρεσε n από m
-	$-m$	Συμπλήρωμα/Άρνηση του m (2's complement)
*	$m * n$	Πολλαπλασίασε m και n
/	m / n	Διαίρεση m με n
%	$m \% n$	Υπόλοιπο Διαίρεσης m με n

 - Οι ποσότητες (τελεστέοι) πάνω στις οποίες εφαρμόζονται αριθμητικοί τελεστές είναι αριθμοί.
- Ο τελεστής ακέραιου υπόλοιπου (modulus ή modulo) δίνει το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης δύο αριθμών. Π.χ. $14 \% 3 = 2$




Τελεστές - Επιπέδου bit (bitwise operators)




Επιπέδου bit		
$\sim$	$\sim m$	Αντέστρεψε κάθε ψηφίο του m
$\&$	$m \& n$	AND κάθε ψηφίου των m και n
$ $	$m n$	OR κάθε ψηφίου των m και n
$\wedge$	$m \wedge n$	XOR κάθε ψηφίου των m και n
$\sim \wedge$	$m \sim \wedge n$	XNOR κάθε ψηφίου των m και n
$\wedge \sim$	$m \wedge \sim n$	

- Εκτελούν την ίδια λογική πράξη σε κάθε ζεύγος bit αντίστοιχης τάξης των δύο λέξεων (διανύσματα από bit)
- Το σχετικό αποτέλεσμα είναι επίσης ένα διάνυσμα από bit.
- Η άρνηση ($\sim$) είναι τελεστής με ένα όρισμα μόνο, δρα σε μία μόνο λέξη (διάνυσμα), συμπληρώνοντας τα bit του διανύσματος.

 Τελεστές - Επιπέδου bit (bitwise operators)




➤ $a = 4'b1010;$
 $b = 4'b1100;$

  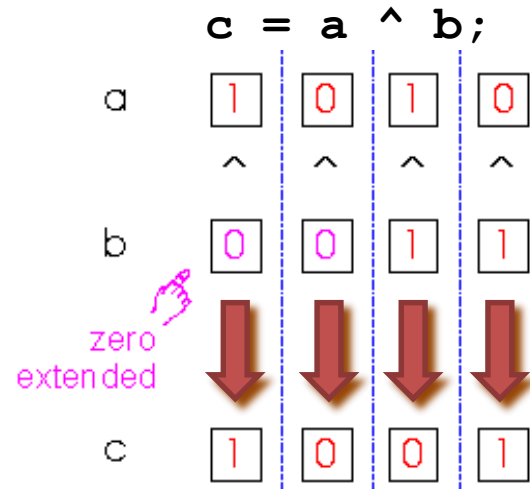

➤ $a = 4'b1010;$
 $b = 2'b11;$



Τελεστές - Ελάττωσης

 

Ελάττωσης		
Τελεστής	Χρήση	Περιγραφή
&	$\&m$	AND όλων των ψηφίων του m (1-bit αποτέλεσμα)
~&	$\sim\&m$	NAND όλων των ψηφίων του m (1-bit αποτέλεσμα)
 	$ m$	OR όλων των ψηφίων του m (1-bit αποτέλεσμα)
~ 	$\sim m$	NOR όλων των ψηφίων του m (1-bit αποτέλεσμα)
^	$\wedge m$	XOR όλων των ψηφίων του m (1-bit αποτέλεσμα)
~^ ^~	$\sim\wedge m$ $\wedge\sim m$	XNOR όλων των ψηφίων του m (1-bit αποτέλεσμα)


- Πράξεις με έναν τελεστέο. Μπορεί να είναι 1-bit ή διάνυσμα (multi-bit).
- Το αποτέλεσμα της πράξης είναι 1-bit.

`a = 4'b1001;`

`..`

`c = |a; // c = 1|0|0|1 = 1`

Τελεστές - Λογικοί

 


Λογικοί		
!	!m	NOT: Είναι το m ψευδές; (1-bit αποτέλεσμα)
&&	m && n	AND: Είναι το m και το n αληθές; (1-bit αποτέλεσμα)
	m n	OR: Είναι το m ή το n αληθές; (1-bit αποτέλεσμα)

- Οι τελεστές αξιολογούνται σαν 1-bit: 0, 1, x
- Το αποτέλεσμα της πράξης είναι 1-bit: 0, 1, x

A = 5;	A && B	→ 1 && 0	→ 0
B = 0;	A !B	→ 1 1	→ 1
C = x;	C B	→ x 0	→ x

Τελεστές - Ισότητας, Ανίσωσης

 

Ισότητας, Ανίσωσης		
Τελεστής	Χρήση	Περιγραφή
<code>==</code>	<code>m == n</code>	Είναι το m ίσο με το n; (1-bit αποτέλεσμα)
<code>!=</code>	<code>m != n</code>	Είναι το m διάφορο του n; (1-bit αποτέλεσμα)
<code>></code> <code>>=</code>	<code>m > n</code> <code>m >= n</code>	Είναι το m μεγαλύτερο του n; Είναι το m μεγαλύτερο ή ίσο του n; (1-bit αποτέλεσμα)
<code><</code> <code><=</code>	<code>m < n</code> <code>m <= n</code>	Είναι το m μικρότερο του n; Είναι το m μικρότερο ή ίσο του n; (1-bit αποτέλεσμα)

➤ Το αποτέλεσμα της πράξης είναι 1-bit: 0, 1, x

`1 > 0` → 1

`3'b1x1 <= 0` → x


`10 < z` → x

`4'b0011 == 4'b0011` → 1

`4'b0011 != 4'b0011` → 0

`4'b1z0x == 4'b1z0x` → x

`4'b1z0x != 4'b1z0x` → x

 

Τελεστές - Μετατόπισης ή ολίσθησης

Μετατόπισης		
<<	$m \ll n$	Μετατόπισε το m αριστερά n φορές
>>	$m \gg n$	Μετατόπισε το m δεξιά n φορές

- Το αποτέλεσμα της πράξης έχει το ίδιο μέγεθος (σε bit)
- Οι προκύπτουσες κενές θέσεις συμπληρώνονται με μηδενικά


```
a = 4'b1010;
```

```
...
```

```
d = a >> 2;    // d = 0010
```


```
c = a << 1;    // c = 0100
```

Τελεστές - Υπό συνθήκη

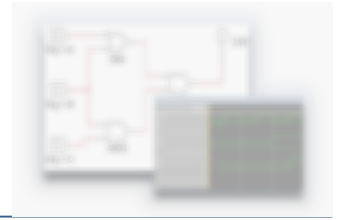


Conditional operator		
Τελεστής	Χρήση	Περιγραφή
<code>? :</code>	<code>sel ? m : n</code>	(Υπό συνθήκη, Conditional operator) Αν το sel είναι αληθές επέστρεψε m αλλιώς n

 
- `cond_expr ? true_expr : false_expr`
- Like a 2-to-1 mux ..



Τελεστές - Συνένωσης

 

Τελεστής συνένωσης		
Τελεστής	Χρήση	Περιγραφή
{}	{m, n}	(Τελεστής συνένωσης, Concatenation operator) Ένωσε τα διανύσματα m και n επιστρέφοντας την συνένωσή τους

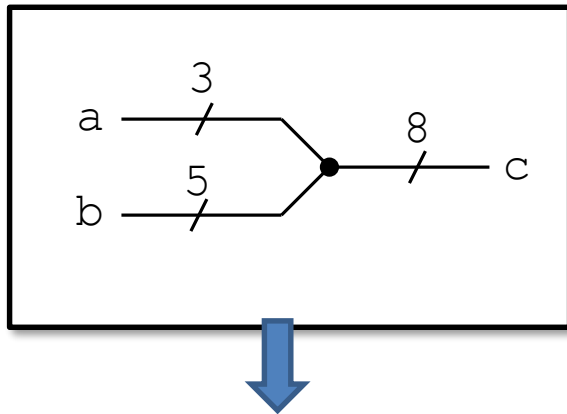


```
wire [2:0] a;  
wire [4:0] b;
```

```
wire [7:0] c = {a , b};
```

```
reg a;  
reg [2:0] b, c;  
..  
a = 1'b 1;  
b = 3'b 010;  
c = 3'b 101;
```

 
```
catx = {a, b, c};           // catx = 1_010_101 (1010101)  
caty = {b, 2'b11, a};       // caty = 010_11_1 (010111)
```



Τελεστές - Replication

Διάφοροι		
Τελεστής	Χρήση	Περιγραφή
<code>{{ }}</code>	<code>{n{m}}</code>	(Τελεστής αντιγραφής, Replication) Επανάλαβε το διάνυσμα <code>m</code> <code>n</code> φορές
 
```
reg a;  
reg [2:0] b, c;  
..  
a = 1'b 1;  
b = 3'b 010;  
c = 3'b 101;  
catr = {{4{a}}, b, {2{c}}};           // catr = 1111_010_101101
```




Μοντελοποίηση ροής δεδομένων (dataflow)

- Χρησιμοποιεί τελεστές που επενεργούν σε μαθηματικές ποσότητες (τελεστέους) και παράγουν δυαδικά αποτελέσματα.
- Με την εντολή **assign**.
- Λέγεται και **Διαρκής Ανάθεση**
 - π.χ. Assign $Y = (A \&\& B) \parallel C$
- Η Verilog παρέχει περίπου 30 διαφορετικούς τελεστές.

Some Verilog HDL Operators


Symbol	Operation	Symbol	Operation
+	binary addition		
−	binary subtraction		
&	bitwise AND	&&	logical AND
	bitwise OR		logical OR
^	bitwise XOR		
~	bitwise NOT	!	logical NOT
= =	equality		
>	greater than		
<	less than		
{ }	concatenation		
?:	conditional		

 

Μοντελοποίηση ροής δεδομένων (dataflow)

➤ Σύνταξη:

assign #delay <id> = <expr>;

 


➤ Που μπορούμε να τοποθετήσουμε την εντολή assign:

- Μέσα σε ένα module
- Έξω από Διαδικασίες

➤ Χαρακτηριστικά:

 
- Εκτελούνται όλες παράλληλα
- Δεν έχει σημασία η σειρά γραφής τους
- Είναι συνεχώς ενεργές



Μοντελοποίηση ροής δεδομένων (dataflow)

- Οι εξισώσεις Boole που περιγράφουν **συνδυαστική λογική** γράφονται με μία εντολή διαρκούς ανάθεσης, την **assign**.
 - π.χ. **assign D = (A && B) || (!C);**
 - Ο προσομοιωτής εντοπίζει τις χρονικές στιγμές αλλαγής τιμής μίας ή περισσότερων εισόδων (A, B, C) και κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, ενημερώνει την τιμή της D.
- Προσδιορίζει μία **μόνιμη σχέση** μεταξύ των μεταβλητών (A, B, C) και της ανατιθέμενης τιμής (D).
- Θεωρούμε ότι έχει ένα ισοδύναμο λογικό κύκλωμα σε επίπεδο πυλών. Αυτό ονομάζεται **υποκρυπτόμενη συνδυαστική λογική** (implicit combinatorial logic).

Μοντελοποίηση ροής δεδομένων (dataflow)

 

- Τα HDL μοντέλα **ροής δεδομένων** περιγράφουν συνδυαστικά κυκλώματα **με βάση τη λειτουργία τους** και όχι με βάση τη δομή των πυλών τους.


```
module decoder_2x4_gates (D, A, B, enable);
    output [0: 3] D;
    input A, B;
    input enable;
    wire A_not, B_not, enable_not;

    not
        G1 (A_not, A),
        G2 (B_not, B),
        G3 (enable_not, enable);
    nand
        G4 (D[0], A_not, B_not, enable_not),
        G5 (D[1], A_not, B, enable_not),
        G6 (D[2], A, B_not, enable_not),
        G7 (D[3], A, B, enable_not);
endmodule
```


Gate-Level

```
module decoder_2x4_df ( // Verilog 2001, 2005 syntax
    output [0: 3] D,
    input A, B,
    enable
);
    assign D[0] = (!((A) && (!B) && (!enable)),
           D[1] = !(*!A) && B && (!enable)),
           D[2] = !(A && B && (!enable)),
           D[3] = !(A && B && (!enable));
endmodule
```


Dataflow

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

 

➤ Ερωτήσεις / Απορίες ;

 

Επικοινωνία: ece119.uth@gmail.com