


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

8η Σειρά Ασκήσεων

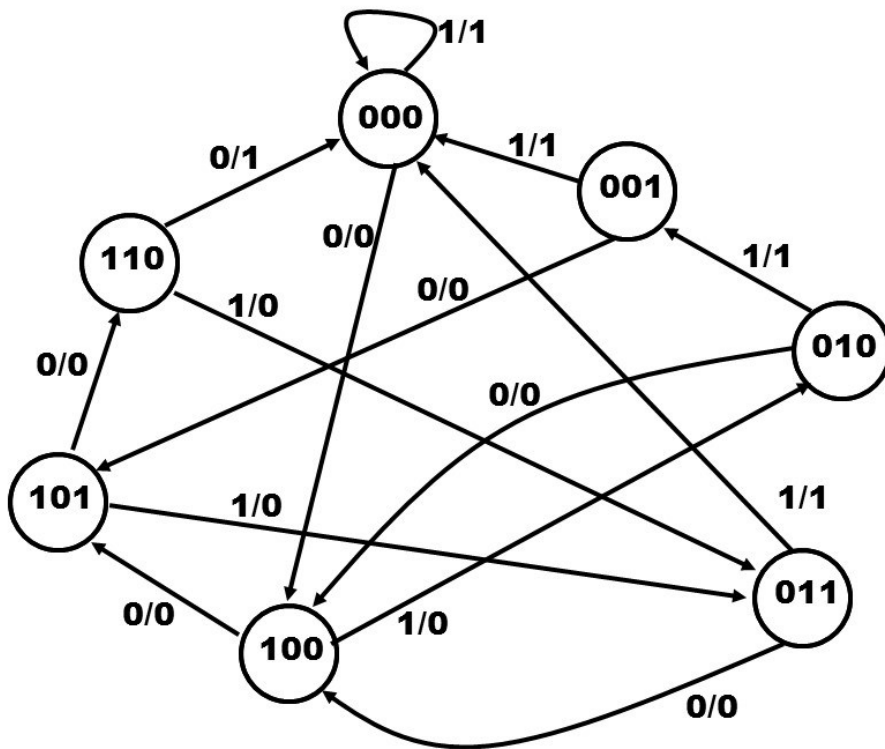Να εξετάσετε αν μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις καταστάσεις στο ακόλουθο διάγραμμα καταστάσεων:



Να υλοποιήσετε το κύκλωμα με κωδικοποίηση one-hot και one-cold