 



ECE119 – Ψηφιακή Σχεδίαση

Διδάσκοντες Εργαστηρίου: Δ. Καραμπερόπουλος
Δ. Γαρυφάλλου

➤ Lab 8: Verilog (Μέρος 4)

Η Γλώσσα Verilog (Μέρος 4)



 

Μοντέλα HDL Συνδυαστικών κυκλωμάτων


- Η βασική δομή για τη μοντελοποίηση κυκλωμάτων με χρήση της Verilog είναι η υπομονάδα (module)
- Η λογική λειτουργία μιας υπομονάδας μπορεί να περιγραφεί με ένα από τα ακόλουθα στιλ (τρόπους) μοντελοποίησης, ή με έναν συνδυασμό τους:
- **Μοντελοποίηση σε επίπεδο πυλών (gate-level modeling)**, όπου χρησιμοποιούνται στιγμιότυπα είτε προκαθορισμένων, ή καθορισμένων από το χρήστη βασικών πυλών.
- **Μοντελοποίηση ροής δεδομένων (dataflow modeling)**, όπου χρησιμοποιούνται εντολές διαρκούς ανάθεσης με την δεσμευμένη λέξη **assign**.
- **Μοντελοποίηση συμπεριφοράς (behavioral modeling)**, όπου χρησιμοποιούνται διαδικαστικές εντολές ανάθεσης με την δεσμευμένη λέξη **always**.



Μοντελοποίηση συμπεριφοράς (behavioral modeling),

- Περιγράφει κυκλώματα σε **αλγοριθμικό** και **λειτουργικό** επίπεδο.
- Χρησιμοποιείται κυρίως για την περιγραφή **ακολουθιακών κυκλωμάτων**.
- Περιγράφει τι κάνει ένα στοιχείο και όχι πως το κάνει.
- Συντίθεται σε ένα κύκλωμα που έχει αυτή τη συμπεριφορά.
- Χρησιμοποιεί το μπλοκ “**always**”

Always Block

 

- Η γενική μορφή είναι:

Always @ (έκφραση ελέγχου συμβάντων) **begin**

// Εντολές διαδικαστικής ανάθεσης που εκτελούνται όταν ικανοποιείται η ελεγχόμενη συνθήκη.

end


- Η έκφραση ελέγχου συμβάντων (**λίστα ευαισθησίας**) είναι μία συνθήκη η οποία καθορίζει πότε θα αρχίσουν να εκτελούνται οι εντολές του μπλοκ.
- Οι εντολές στο always block εκτελούνται ακολουθιακά (η μία μετά την άλλη).
- Οι εντολές του μπλοκ περικλείονται μεταξύ των **begin** και **end** και μπορούν να είναι:
 - Διαδικαστικές εντολές ανάθεσης.
 - Εντολές **if, case, for, while, repeat, forever**
- Εάν υπάρχει μόνο μία εντολή δεν χρειάζεται begin/end.



Always Block

- Στη Verilog έχουμε 2 τύπους εντολών ανάθεσης:
 - **Διαρκείς** (assign – έξω από μπλοκ always ή initial)
Έχουν υπονοούμενη λίστα ευαισθησίας που αφορά στις αλλαγές στάθμης σημάτων
(Η λίστα ευαισθησίας περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές που βρίσκονται στο δεξιό τμήμα της)
 - **Διαδικαστικές** (μέσα σε μπλοκ always ή initial)
Εκτελούνται όταν θα εκτελεστεί το μπλοκ που τις περιλαμβάνει
- **Διαδικαστικές εντολές ανάθεσης:**
 - = **Blocking assignment**, ανασταλτική ανάθεση
ακολουθιακή εκτέλεση
 - <= **Non-blocking assignment**, μη ανασταλτική ανάθεση
παράλληλη-ταυτόχρονη εκτέλεση

Always Block

 

always @ (event list)

➤ Παρατηρήσεις:

Η ανάθεση γίνεται
υποχρεωτικά σε
μεταβλητές τύπου **reg**




Δεν ανανεώνονται
αυτόματα αλλά κρατούν
την τιμή τους μέχρι να
επανεκτελεστεί το **always**

Καθορίζει πότε θα
εκτελεστεί το **always**
statement




 Απαιτεί αλλαγή τιμής
ενός στοιχείου της
λίστας




Τμήματα `always` και `initial`

Τμήμα <code>initial</code>	Τμήμα <code>always</code>
<pre> initial begin // run once a=0; b=0; #5; a=1; b=1; end </pre>	<pre> always @(b or c) begin // run always a = b & c; end </pre>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Εκτελείται μια φορά, στην εκκίνηση της προσομοίωσης ▶ Δεν επαναλαμβάνεται ▶ Χρησιμοποιείται για να παρέχει διανύσματα εισόδου στο κύκλωμα (test bench) ▶ Δεν είναι συνθέσιμο 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Εκτελείται στην εκκίνηση της προσομοίωσης ▶ Είναι άπειρος βρόχος (επαναεκτελείται) ▶ Χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαρκή και μόνιμη συμπεριφορά (συνδυαστική ή ακολουθιακή) ▶ Είναι συνθέσιμο

 

Always Block

Πολυπλέκτης 2 σε 1

 

a	b	sel	f
x	y	0	x
x	y	1	y

```

module mux2_1 (a, b, sel, f);
input  a, b, sel;
output f;
reg f;
always @ (a or b or sel)
begin
    if (sel==0)
        f = a;
    else
        f = b;
end
endmodule
    
```

Έξοδος
τύπου **reg**

Λίστα
ευαισθησίας



Κατά την περιγραφή συνδυαστικής λογικής χρησιμοποιούμε blocking assignments και τοποθετούμε **όλα τα inputs** στην **λίστα ευαισθησίας** του procedural block.

Η μοντελοποίηση ροής δεδομένων είναι προτιμότερη στα συνδυαστικά κυκλώματα

```

module mux2_1 (a, b, sel, f);
input  a, b, sel;
output f;
assign f = (sel == 0) ? a : b;
endmodule
    
```

Always Block

  


**Ισοδύναμοι
ορισμοί**

```
reg out;
```

```
always @(in1 or in2 or in3)  
    out = in1 | (in2 & in3);
```

```
assign out = in1 | (in2 & in3);
```

Συνθήκη if/else

 

- Μόνο μέσα σε blocks !
- Αν η συνθήκη περικλείει πολλαπλές εντολές χρησιμοποιείται begin/end
- Επιτρέπονται
 - πολλαπλά else if
 - if μέσα σε if


Περιγραφή Verilog

```

always @(a or b or data1 or
data2 or data3)
begin

    if (a == 0)
        y = data1;
    else begin
        if (b == 0)
            y = data2;
        else
            y = data3;
    end
end
    
```

Κυκλωματική Μορφή

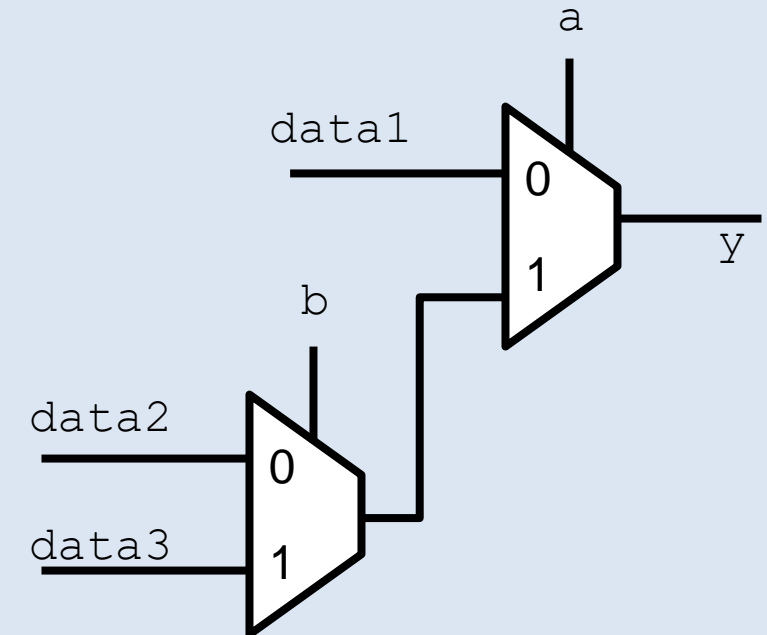




Συνθήκη if/else

```
// Simple 4-1 mux
module mux4 (sel, A, B, C, D, Y);
input [1:0] sel; // 2-bit control signal
input A, B, C, D;
output Y;
reg Y; // target of assignment

always @(sel or A or B or C or D)
if (sel == 2'b00) Y = A;
else if (sel == 2'b01) Y = B;
else if (sel == 2'b10) Y = C;
else if (sel == 2'b11) Y = D;


endmodule
```

 

Συνθήκη if/else

```
// Simple 4-1 mux
module mux4 (sel, A, B, C, D, Y);
input [1:0] sel; // 2-bit control signal
input A, B, C, D;
output Y;
reg Y; // target of assignment

 always @(sel or A or B or C or D)
    if (sel[0] == 0)
        if (sel[1] == 0) Y = A;
        else Y = B;
    else
        if (sel[1] == 0) Y = C;
        else Y = D;
endmodule
```




Συνθήκη case

- Μόνο μέσα σε blocks !
- Μόνο για σταθερές εκφράσεις
- Εκτελείται μόνο η πρώτη περίπτωση που ταιριάζει. (Δεν υπάρχει break)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί Default case.

```
// Simple 4-1 mux
module mux4 (sel, A, B, C, D, Y);
input [1:0] sel; // 2-bit control signal
input A, B, C, D;
output Y;
reg Y; // target of assignment

always @(sel or A or B or C or D)
    case (sel)
        2'b00: Y = A;
        2'b01: Y = B;
        2'b10: Y = C;
        2'b11: Y = D;
    endcase
endmodule
```

Συνθήκη case

 


- Αναθέτοντας X σε μία μεταβλητή, δίνουμε το δικαίωμα στο εργαλείο σύνθεσης να δώσει ό,τι τιμή θέλει.

```
// Simple binary encoder (input is 1-hot)
module encode (A, Y);
input  [7:0] A;           // 8-bit input vector
output [2:0] Y;           // 3-bit encoded output
reg    [2:0] Y;           // target of assignment

    always @(A)
        case (A)
            8'b00000001: Y = 0;
            8'b00000010: Y = 1;
            8'b00000100: Y = 2;
            8'b00001000: Y = 3;
            8'b00010000: Y = 4;
            8'b00100000: Y = 5;
            8'b01000000: Y = 6;
            8'b10000000: Y = 7;
            default:      Y = 3'bX; // Don't care when input
                                // is not 1-hot

        endcase
endmodule
```

 


Βρόχοι for και while

- Μόνο μέσα σε blocks !
- Λειτουργούν όπως σε παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού
- Δεν υποστηρίζονται:
 - break, continue
 - i++, i--
- Χρήση:
 - testbench
 - επαναληπτική εμφάνιση


```
integer i;  
initial begin  
    for (i = 0; i < 10; i = i + 1)  
        begin  
            $display ("i= %d", i);  
        end  
end
```
 
```
integer j;  
initial begin  
    j=0;  
    while (j < 10)  
        begin  
            $display ("j= %b", j);  
            j = j + 1;  
        end  
end
```




 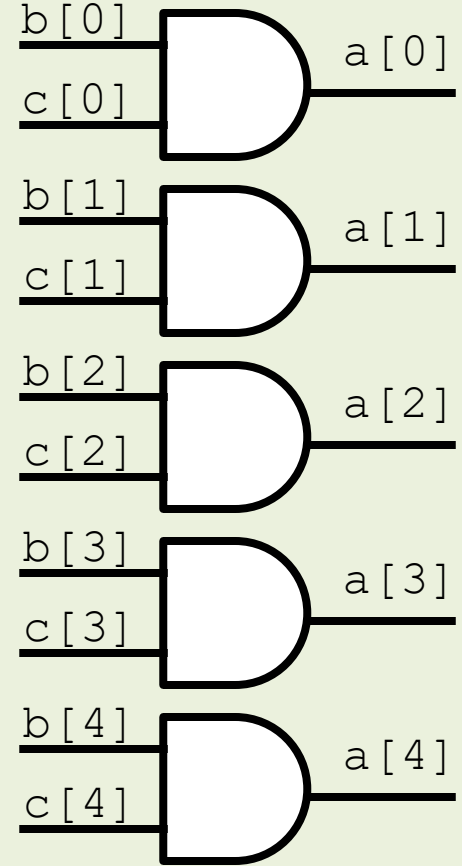
 
Βρόχοι for και while

Test Bench	Module
<pre> module test; reg a, b; wire y; integer i; gate DUT (y, a, b); initial begin \$dumpfile ("dump.vcd"); \$dumpvars; for (i=0; i<4; i=i+1) begin {a,b} = i; #5; end end endmodule </pre>	<pre> // Truth table // a b y // 0 0 0 // 0 1 1 // 1 0 1 // 1 1 0 module gate (y, a, b) output y; input a, b; assign y = (~a & b) (a & ~b); endmodule </pre>



Βρόχοι for και while

Περιγραφή Verilog	Κυκλωματική Μορφή
<pre> module example (a, b, c); output reg [4:0] a; input [4:0] b, c; integer i; always @(b or c) begin for (i = 0; i < 5; i = i + 1) begin a[i] <= b[i] & c[i]; end end endmodule </pre> <p style="text-align: center;">Συνθέσιμο</p>	



Βρόχοι `repeat` και `forever`

➤ **Repeat** (<number_of_loops>)

```
begin  
    statement_1  
    ...  
    statement_n  
end
```

```
initial begin  
    a = 4'b0000;  
    repeat (15) begin  
        #10 a = a + 1;  
    end  
end
```

Execute statements a fixed number of times

➤ **forever**

```
begin  
    statement_1  
    ...  
    statement_n  
end
```

```
initial begin  
    a = 4'b0000;  
    forever begin  
        #10 a = a + 1;  
    end  
end
```

Execute statements forever



Περιγραφή σήματος ρολογιού

1^{ος} τρόπος

```
initial  
begin  
    clock = 1'b0;  
    repeat (30) #10 clock = ~clock;  
end
```

2^{ος} τρόπος

```
initial  
begin  
    clock = 1'b0;  
    forever #10 clock = ~clock;  
end  
initial #300 $finish;
```

3^{ος} τρόπος

```
initial  
begin  
    clock = 1'b0;  
end  
always #10 clock = ~clock;  
initial #300 $finish;
```



Τελεστές # και @

➤ Τελεστής ελέγχου καθυστέρησης

- Επιτάσσει αναμονή παρέλευσης συγκεκριμένου χρόνου

Π.χ. `#10 a = 1'b1`


- Χρησιμοποιείται συχνά σε περιγραφές εφάπαξ συμπεριφοράς (initial)

➤ Τελεστής ελέγχου συμβάντων @

- Επιτάσσει αναστολή/αναμονή μιας δραστηριότητας μέχρι την εκπλήρωση συγκεκριμένων συνθηκών ή την πραγματοποίηση προκαθορισμένων συμβάντων (δηλαδή αλλαγών τιμών σημάτων)

Π.χ. `@(A or B), @(A)`

- Χρησιμοποιείται στην `always`

 

Λίστα ευαισθησίας

- **@ (λίστα ευαισθησίας)**
- Καθορίζει την συνθήκη η οποία πρέπει να ικανοποιηθεί προκειμένου να ξεκινήσει η εκτέλεση των εντολών
- Καθορίζει τα συμβάντα που πρέπει να λάβουν χώρα προκειμένου να ξεκινήσει η εκτέλεση των εντολών
 - Ως συμβάν θεωρείται μία άνευ συνθηκών αλλαγή της τιμής ενός σήματος. Π.χ. @ (A)
- Επιτρέπονται μόνο οι εκφράσεις:
 - **or**
 - **posedge** (+ακμή)
 - **negedge** (-ακμή)

→

Οι (+, -) ακμές χρησιμοποιούνται μόνο για

 - Ρολόγια
 - Σήματα αρχικοποίησης (reset)
- Στην περιγραφή συνδυαστικής λογικής, όλα τα σήματα εισόδου πρέπει να περιλαμβάνονται



Τελεστής ελέγχου συμβάντων @ , Λίστα ευαισθησίας

- > **always** // εκτελείται συνεχώς
- > **always @*** // εκτελείται οποτεδήποτε αλλάξει η τιμή οποιουδήποτε σήματος αναγράφεται στο δεξί μέρος κάποιας ανάθεσης στο εσωτερικό του
- > **always @ (A)**
- > **always @ (A or B or C)** // Verilog 1995
- > **always @ (A, B, C)** // Verilog 2001, 2005
- > **always @ (posedge clock)**
- > **always @ (posedge clock, negedge reset)**



Διαδικαστικές εντολές αναθέσεις

Υπάρχουν δύο είδη διαδικαστικών αναθέσεων.

➤ Διαδικαστικές εντολές ανάθεσης:

➤ = **Blocking assignment**, ανασταλτική ανάθεση


Ακολουθιακή εκτέλεση

- Εκτελούνται με την σειρά εμφάνισης τους στο μπλοκ εντολών
- Αξιολόγηση άμεσα Δεξιά και άμεση Ανάθεση Αριστερά
- Εκτέλεση ακολουθιακά της επόμενης πρότασης

➤ <= **Non-blocking assignment**, μη ανασταλτική ανάθεση

Παράλληλη-ταυτόχρονη εκτέλεση

 - Γίνεται κατ' αρχάς ταυτόχρονος υπολογισμός του συνόλου των αλγεβρικών εκφράσεων που βρίσκονται στο δεξιό τμήμα των σχετικών εντολών
- Έπειτα γίνονται οι αναθέσεις τιμών στις μεταβλητές που αναφέρονται στο αριστερό τμήμα των εντολών



Διαδικαστικές εντολές αναθέσεις

Παράδειγμα:

➤ Έστω ότι κάποια χρονική στιγμή: **a=1, b=2, c=3**

a = 10;

b = a;

c = b;

a <= 10;

b <= a;

c <= b;

Blocking assignment:

a = 10

b = 10

c = 10

Non-blocking assignment:

a = 10

b = 1 (old value of a)

c = 2 (old value of b)



Διαδικαστικές εντολές αναθέσεις

- Δεν θα λειτουργήσει όπως αναμένουμε!

```
reg d1, d2, d3, d4;
```

```
always @ (posedge clk)    d2 = d1;
```

```
always @ (posedge clk)    d3 = d2;
```

```
always @ (posedge clk)    d4 = d3;
```

- Εκτελείται με κάποια σειρά, αλλά δεν γνωρίζουμε με ποια!

Διαδικαστικές εντολές αναθέσεις



- Αυτή η εκδοχή όμως θα λειτουργήσει!

```
reg d1, d2, d3, d4;
```

```
always @(posedge clk) d2 <= d1;
```

```
always @(posedge clk) d3 <= d2;
```

```
always @(posedge clk) d4 <= d3;
```

Nonblocking rule:

RHS evaluated when assignment runs



LHS updated only after all events
for the current instant have run



Διαδικαστικές εντολές αναθέσεις


- Χρησιμοποιούμε **ανασταλτικές αναθέσεις (=)** σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ακολουθιακή εκτέλεση των εντολών (μια προς μία), ή όταν θέλουμε να μοντελοποιήσουμε κυκλική συμπεριφορά (μπλοκ `always`) που σχετίζεται με στάθμες σημάτων (δηλαδή **συνδυαστική λογική**)

(Στην περίπτωση αυτή τοποθετούμε **όλα τα inputs** στην λίστα ευαισθησίας του της `always`)

- Χρησιμοποιούμε **μη-ανασταλτικές αναθέσεις (<=)** όταν μοντελοποιούμε ταυτόχρονη εκτέλεση συμβάντων (π.χ. από **ακμές ρολογιού**) και όταν μοντελοποιούμε συμπεριφορά μανδαλωτών, flip-flop και άλλων στοιχείων σύγχρονης λειτουργίας (δηλαδή **ακολουθιακή λογική**).

(Στην περίπτωση αυτή τοποθετούμε **μόνο το σήμα ρολογιού και το reset** στην λίστα ευαισθησίας της `always`)



Διαδικαστικές εντολές αναθέσεις

 


Συνεπώς...

- | | | |
|---|------|--------------------|
| ➤ Blocking assignment
Ανασταλτικές αναθέσεις | (=) | Συνδυαστική λογική |
| ➤ Non-blocking assignment
Μη-ανασταλτικές αναθέσεις | (<=) | Ακολουθιακή λογική |


Διαδικαστικές εντολές αναθέσεις

  

```
module circuit1 (output reg F, input A, B, C);  
  
    reg w1;  
  
    always @(A, B, C)  
    begin  
        w1 = A | B;  
        F = w1 | C;  
    end  
endmodule
```

 

 
```
module circuit2 (output reg F, input A, clk);  
  
    reg w1;  
  
    always @(posedge clk)  
    begin  
        w1 <= A;  
        F <= w1;  
    end  
endmodule
```



Διαδικασίες Συστήματος

- Καθιερωμένες διαδικασίες που ορίζει ένα εργαλείο EDA
 - Ξεκινούν με \$, λ.χ. \$monitor

Όνομα Διαδικασίας	Λειτουργία
\$time	Επιστρέφει τον χρόνο της προσομοίωσης (με την μορφή ενός 64-bit vector)
\$display	Τυπώνει τιμές σημάτων – ανάλογη της printf <code>\$display("format-string", expr1, ..., exprn);</code> %d (decimal), %h (hex), %b (binary), %t (time)
\$monitor	Παρακολουθεί σήματα ως γεγονότα, και τα τυπώνει όταν αποκτήσουν νέα τιμή – έχει ανάλογα ορίσματα όπως η \$display
\$stop	Διακόπτει την προσομοίωση (παύση)
\$finish	Ολοκληρώνει την προσομοίωση & έξοδος από το περιβάλλον προσομοίωσης
\$random	Επιστρέφει ένα 32-bit ψευδοτυχαίο αριθμό
\$readmemh, \$readmemb	Ανάγνωση περιεχομένων μνήμης

 

Διαδικασίες Συστήματος

Παραδείγματα

```
$display("Error at time %t: value is %h, expected %h", $time, actual_value, expected_value);
```


```
$monitor("x=%b y=%b out=%b", x, y, out)
```

```
x=0 y=0 out=0  
x=0 y=1 out=1  
x=1 y=0 out=1  
x=1 y=1 out=0
```

```
$monitor("Time=%2d x=%b y=%b out=%b", $time, x, y, out)
```

```
Time= 0 x=0 y=0 out=0  
Time=10 x=0 y=1 out=1  
Time=20 x=1 y=0 out=1  
Time=30 x=1 y=1 out=0
```

```
$random %64
```

 Παράλληλες Αναθέσεις – `fork/join`

- Το τμήμα **`fork`** εκτελεί παράλληλα όλες τις προτάσεις μέχρι το **`join`**
 - Δύσκολα υποστηρίζονται στην σύνθεση


- Μορφή

- **`fork`**

```
statement;  
statement;  
statement;
```

...

```
join
```

 

Παράλληλες Αναθέσεις – fork/join


Χωρίς fork/join	Με fork/join
<pre> reg x,y; reg [1:0] z; initial begin x = 1'b0; // time 0 #5 y = 1'b1; // time 5 #10 z = {x,y}; // time 15 end </pre>	<pre> reg x,y; reg [1:0] z; initial fork x = 1'b0; // time 0 #5 y = 1'b1; // time 5 #10 z = {x,y}; // time 10 join </pre>



Εναλλακτική σύνταξη Verilog 2001, 2005


Verilog 1995	Verilog 2001, 2005
<pre>module D_latch (Q, enable, D) output Q; input enable, D; reg Q; ...</pre>	<pre>module D_latch (output reg Q, input enable, D); ... </pre>

 Υλοποίηση flip-flop χωρίς είσοδο μηδενισμού (reset)



- Η **έξοδος** πρέπει να δηλωθεί ως **reg**
 - Αναγκαίο διότι λαμβάνει τιμή μέσω μια εντολής διαδικαστικής ανάθεσης.
- Στην **sensitivity list** της always θα βάλουμε (**posedge clock**) (ή negedge clock) ώστε να διασφαλίσουμε ότι το μπλοκ θα εκτελεστεί κατά την **θετική** (ή αρνητική) **ακμή** του ρολογιού και η έξοδος θα ενημερωθεί εκείνη και μόνο την χρονική στιγμή. Τυχούσα αλλαγή των εισόδων σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή δεν θα επηρεάσει την έξοδο.

 Υλοποίηση flip-flop με ασύγχρονο μηδενισμό (ενεργό-χαμηλά)




- Ο μηδενισμός (η δράση του reset) είναι **ασύγχρονος**, επειδή μια αλλαγή στην τιμή του **reset** μπορεί να πυροδοτήσει την εκτέλεση της διεργασίας ανεξάρτητα από την κατάσταση του ρολογιού (clock)
- Η **έξοδος** πρέπει να δηλωθεί ως **reg**
- Εάν το flip-flop περιλαμβάνει μία ασύγχρονη είσοδο μηδενισμού (**reset**), τότε στην περιγραφή του θα χρησιμοποιήσουμε μία **if**.
- Στην **sensitivity list** της always θα βάλουμε (**posedge clock, negedge reset**), ώστε να ενεργοποιηθεί στις αντίστοιχες ακμές των σημάτων.
- Οι κανόνες είναι οι εξής:
 1. Τα ασύγχρονα συμβάντα ελέγχονται πρώτα (πριν το συμβάν του ρολογιού)
 2. Άρα κάθε εντολή **if** ή **else if** στις διαδικαστικές αναθέσεις πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα ασύγχρονο συμβάν.
 3. Η δήλωση **else** της τελευταίας εντολής πρέπει να αντιστοιχεί στο συμβάν του ρολογιού (συγχρονισμού).
- Το σήμα **reset είναι ασύγχρονο και έχει προτεραιότητα**. Η ενεργοποίηση του παρακάμπτε το clock.
 - Για όσο χρόνο το reset είναι 0, η έξοδος Q μηδενίζεται (ακόμα και αν το clock έχει θετική μετάβαση)
 - Μόνο εάν reset = 1 μπορεί το συμβάν ρολογιού posedge να μεταφέρει σύγχρονα τις τιμές των εισόδων στην Q

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!



➤ Ερωτήσεις / Απορίες ;

 

Επικοινωνία: ece119.uth@gmail.com