

025 57

$$\text{VR4 } V_{ce} = 6,05 \text{ V}, \quad I_c = 1,2 \text{ mA} \quad I_b = 12,6 \mu\text{A}$$
$$V_{be} = 0,66 \text{ V}$$